

Задача 5.

Определить коэффициенты передачи по току и напряжению и входное сопротивление для схемы. Транзисторы различные. Внутренними сопротивлениями эмиттеров для транзисторов пренебречь. Использовать упрощенную модель транзистора.

