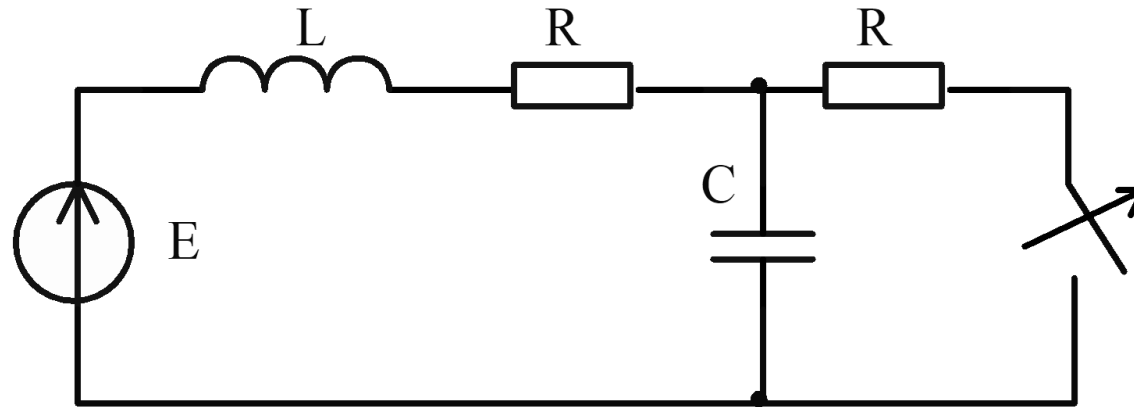


Задача 8.

Определить **операторным** (обязательно!) методом закон изменения тока индуктивности и напряжения конденсатора.



Ключ *размыкается*. $R = 6\Omega$, $C = 20\mu F$, $L = 100\mu H$, $E = 48V$