

Задача 3.

Записать комплексный коэффициент передачи, построить ЛАЧХ и ФЧХ.

Для упрощения при построении графиков считать

$R = \sqrt{L/C}$. Частоту при построении графиков определять через емкость и индуктивность, не через сопротивление.

