
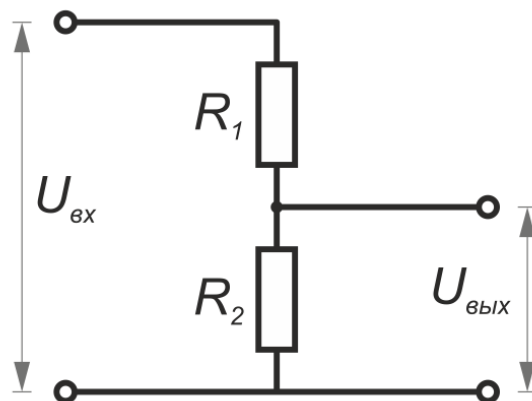


## Резистивный делитель напряжения

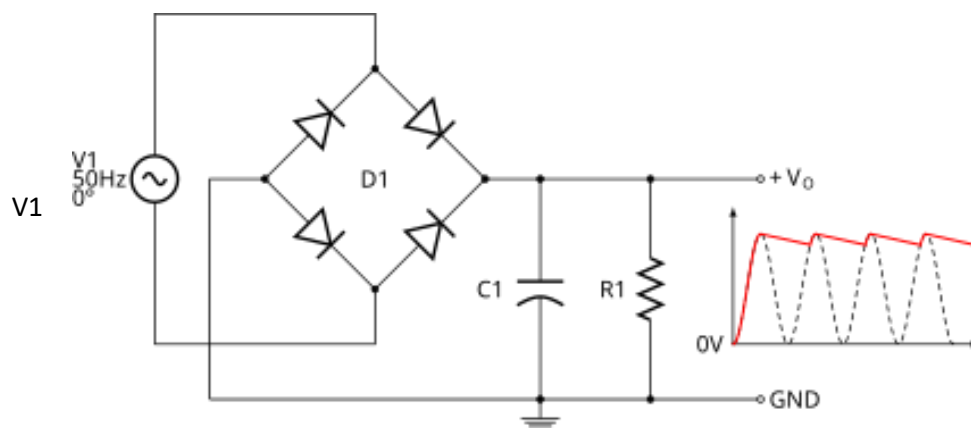


## Выпрямитель




## Пассивные фильтры








### Дифференцирующие цепи

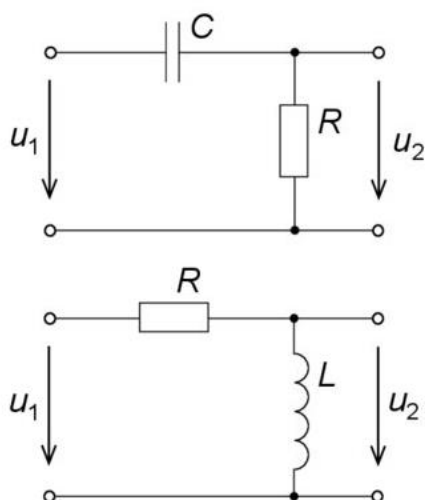


### Интегрирующие цепи

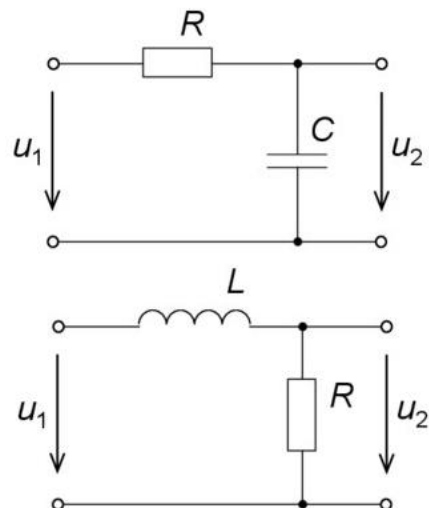

# Токовое зеркало

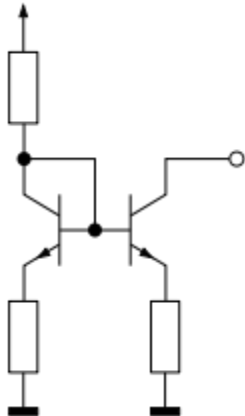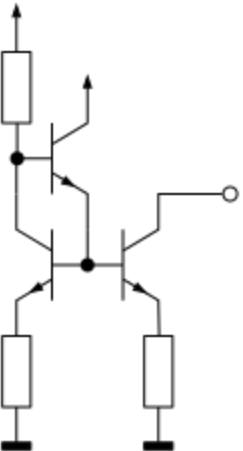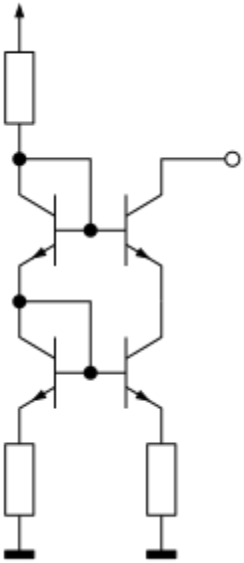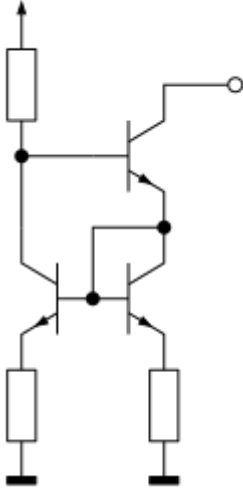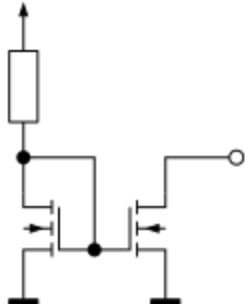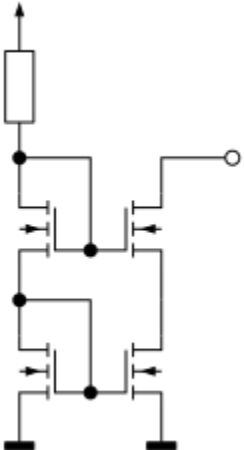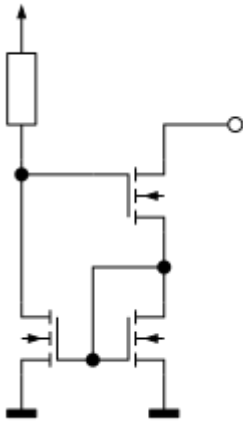	Простое токовое зеркало (ТК Видлара)	Трехтранзисторное токовое зеркало	Каскодное токовое зеркало	Токовое зеркало Уилсона
На биполярных транзисторах				
На МОП-транзисторах				

## Дифференциальный каскад

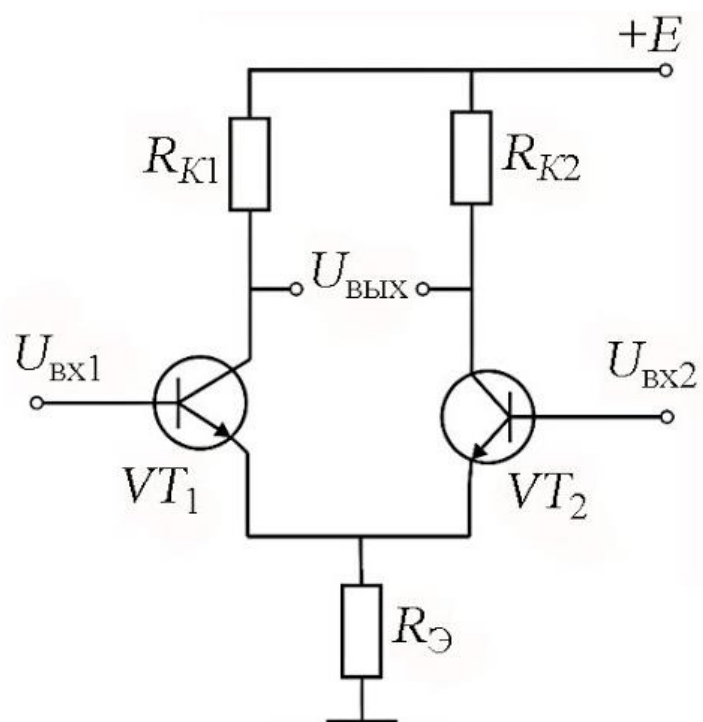

## Каскодный усилитель

